

Đáp án Vật lý · Điện xoay chiều

Đánh dấu câu sai và quay lại sơ đồ véc-tơ nếu nhầm quan hệ pha.

Môn	Vật lý	Thời gian	Tự chấm
Hình thức	Đáp án	Mức độ	Tham khảo

Đáp án nhanh

- C · Giá trị hiệu dụng $U = U_0/\sqrt{2}$.
- C · Mạch thuần trở có u và i cùng pha.
- B · Cảm kháng $Z_L = \omega.L$.
- A · Dung kháng $Z_C = 1/(\omega.C)$, nên giảm khi tần số tăng.
- C · Cộng hưởng khi $Z_L = Z_C$.
- B · Hệ số công suất bằng $\cos(\phi)$.